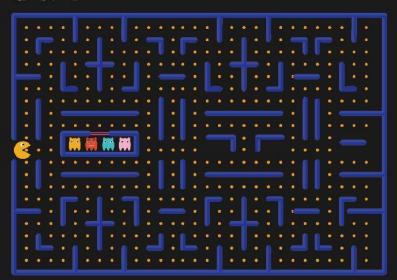


MakeCode Blocks 程式設計最佳範本

使用 micro:bit








MakeCode Blocks 程式設計最佳範本

CH16 引腳元件應用

16-1 顯示系統監控模擬器

16-8 利用可變電阻資訊控制軸

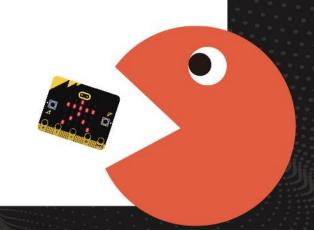- 16-2 顯示 micro:bit 螢幕
- 16-3 可變電阻控制伺服馬達轉動
- 16-4 伺服馬達 0 度、90 度、180 度擺動
- 16-5 顯示伺服馬達轉動角度
- 16-6 伺服馬達左右擺動 1 次
- 16-7 伺服馬達左右擺動 1 次(結合統計圖表)



P.300

主題發想 邏輯思維

利用 micro:bit 系統監控模擬器來顯示輸入端資料。



P.300

使用拼圖元件



P.300

功能 寫入一個字串到序列埠並換行。(在後面加上換行字符\r\n)



MakeCode 程式

```
重複無限次


變數 Data ▼ 設為 類比信號讀取 引腳 P0 ▼

序列 寫入一行文字 Data ▼

暫停 100 ▼ 毫秒
```



執行結果

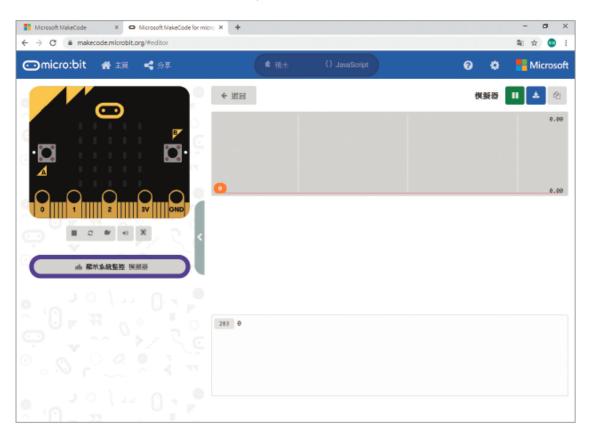



P.301

主題發想 利用類比信號來讀取腳位資料,並顯示到 micro:bit 螢幕

邏輯思維

16-2 顯示 micro:bit 螢幕

使用拼圖元件





16-2 顯示 micro:bit 螢幕






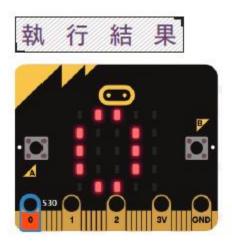16-2 顯示 micro:bit 螢幕

P.302

功能 讀取一個類比 (analog) 信號 (0到 1023),可以指定要讀取的腳位 (pin)。






主題發想

利用類比信號來讀取腳位資料,並模擬可變電阻控制伺服馬達轉動。

邏輯思維

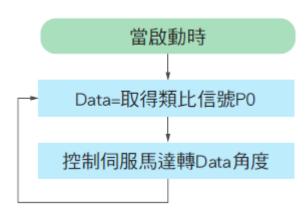

16-3 可變電阻控制伺服馬達轉動

P.303

使用拼圖元件



16-3 可變電阻控制伺服馬達轉動

P.303



功能 将一個值寫入指定引腳上的伺服馬達並控制轉軸。




16-3 可變電阻控制伺服馬達轉動

P.304

MakeCode 程式



執 行 結 果

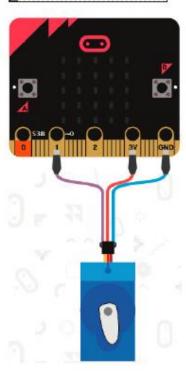




16-4 伺服馬達 0 度、90 度、180 度擺動 P.304

主題發想 利用A,B按鈕來控制伺服馬達轉動0度、90度及180度之擺動。

邏輯思維

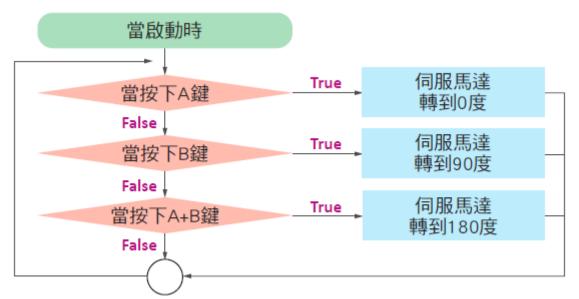

功能 同上。



16-4 伺服馬達 0 度、90 度、180 度擺動 P.305


MakeCode 程式





16-4 伺服馬達 0 度、90 度、180 度擺動 P.305

執行結果

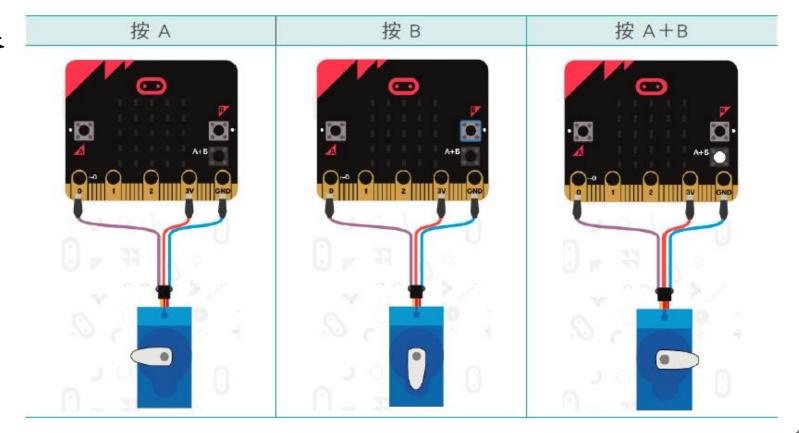


P.306

主題發想

利用 A,B 按鈕來控制伺服馬達轉動 0 度、90 度及 180 度 之擺動。並將伺服馬達轉動角度顯示出來。

邏輯思維

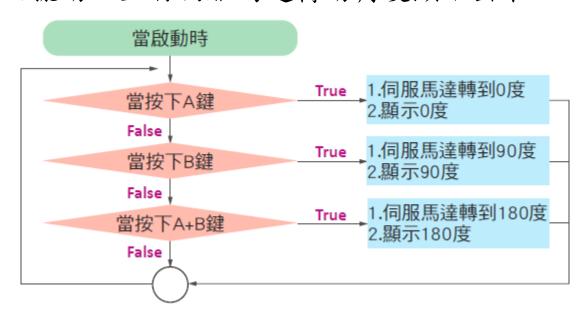

16-5 顯示伺服馬達轉動角度

P.306

MakeCode 程式



16-5 顯示伺服馬達轉動角度

P.307

執行結果 按 A 按 B 按 A+B



P.307

主題發想 邏輯思維

利用 A 按鈕來控制伺服馬達左右擺動 1 次。



MakeCode 程式










P.308

執行結果

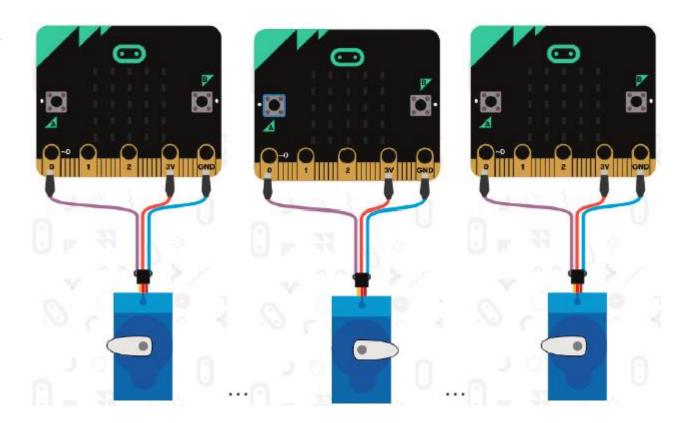



主題發想 利用 A 按鈕來控制伺服馬達左右擺動 1 次,並將擺動的 角度結合統計圖表呈現出來。

邏輯思維





使用拼圖元件




功能 根據顯示值和最大值繪製出垂直長條圖,若「最大值」為0, 則會自動調整圖表。

MakeCode 程式





執行結果

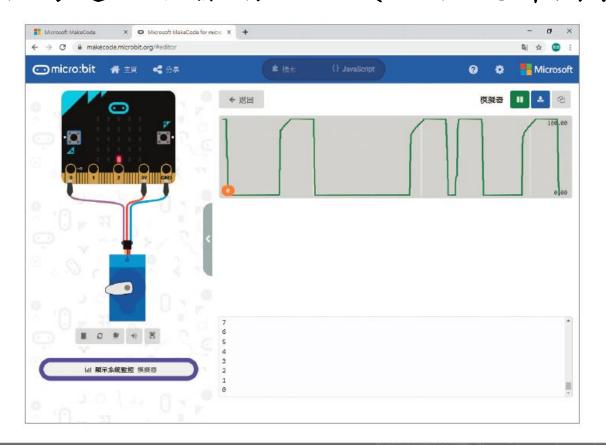


P.311

主題發想

利用類比信號來讀取腳位資料,並模擬可變電阻控制伺服馬達轉動。

邏輯思維

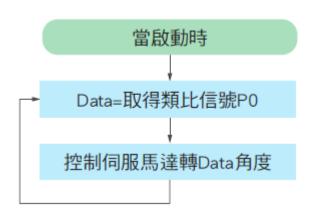

P.312

使用拼圖元件




P.312

功能 將某數字從某範圍重新對應到另一個範圍。也就是「從低」的 值會對應到「至低」,「從高」的值會對應到「至高」,介 於其中的值會對應到介於其中的值。

P.312





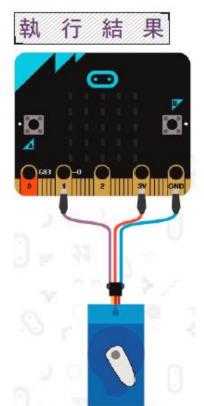

習題

1. 請利用加速度感測器來控制伺服馬達的轉動。

邏輯思維





習題

執行結果

往左傾斜

往右傾斜

